

Logika cyfrowa

Wykład 7: liczniki, moduły sparametryzowane, generowanie

Marek Materzok

14 kwietnia 2021

Moduły sparametryzowane i generowanie

Moduły sparametryzowane

Współdzielenie kodu w przypadku wykorzystania modułów o zbliżonej budowie.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
module mux2_1bit(output o, input a, b, s);  
    assign o = s ? a : b;  
endmodule  
  
module mux2_2bit(output [1:0] o, input [1:0] a, b, input s);  
    assign o = s ? a : b;  
endmodule
```

Można napisać:

```
module mux2#(parameter N=1)  
    (output [N-1:0] o, input [N-1:0] a, b, input s);  
    assign o = s ? a : b;  
endmodule
```

Moduł sparametryzowany z pętlą

Sparametryzowany enkoder priorytetowy:

```
module prio_encoder#(parameter N = 2)(  
    output [N-1:0] o,  
    input [2**N-1:0] i  
);  
    integer k;  
    always_comb begin  
        o = N'bx;  
        for (k = 0; k < 2**N; k = k + 1)  
            if (i[k]) o = k;  
        end  
    endmodule
```

Moduł sparametryzowany z pętlą

Sparametryzowany dekodер używający instrukcji pętli:

```
module decoder#(parameter N = 2)(  
    output [2**N-1:0] o,  
    input [N-1:0] i  
);  
    integer k;  
    always_comb begin  
        o = 0;  
        for (k = 0; k < 2**N; k = k + 1)  
            if (i == k) o[k] = 1;  
        end  
    endmodule
```

Sumator jednobitowy

```
module halfadder(  
    output o, c,  
    input a, b,  
);  
    assign o = a ^ b;  
    assign c = a & b;  
endmodule
```

```
module fulladder(  
    output o, co,  
    input a, b, c  
);  
    logic t, c1, c2;  
    halfadder ha1(t, c1, a, b);  
    halfadder ha2(o, c2, t, c);  
    assign co = c1 | c2;  
endmodule
```

Sumator czterobitowy

```
module adder4(  
    output [3:0] o,    output c4,  
    input  [3:0] a, b, input  c0  
);  
    logic c1, c2, c3;  
    fulladder fa1(o[0], c1, a[0], b[0], c0);  
    fulladder fa2(o[1], c2, a[1], b[1], c1);  
    fulladder fa3(o[2], c3, a[2], b[2], c2);  
    fulladder fa4(o[3], c4, a[3], b[3], c3);  
endmodule
```

Sumator n-bitowy – z generowaniem

```
module adder#(parameter W = 4) (  
    output [W-1:0] o,    output cn,  
    input  [W-1:0] a, b, input  c0  
);  
    logic [W:0] c;  
    assign c[0] = c0;  
    assign cn = c[W];  
    genvar i;  
    for (i = 0; i < W; i = i+1)  
        fulladder fa1(o[i], c[i+1], a[i], b[i], c[i]);  
endmodule
```


Alternatywne rozwiązanie

```
module adder#(parameter W = 4) (  
    output [W-1:0] o,    output cn,  
    input  [W-1:0] a, b, input  c0  
);  
    logic [W:0] c;  
    assign c[0] = c0;  
    assign cn = c[W];  
    fulladder#(W) fa(o, c[1:+W], a, b, c[0:+W]);  
endmodule
```

Instrukcja pętli a pętla generująca

Podobna składnia, różne działanie:

instrukcja pętli

jest instrukcją

w pętli instrukcja

zmienna `integer`

użycie w blokach `always`

syntezowana po generowaniu

pętla generująca

generuje bloki

w pętli blok (np. `always`, `assign`) lub

instancja modułu


zmienna `genvar`

użycie w module, nie w blokach


syntezowana przed blokami

Liczniki

Licznik asynchroniczny

 

Licznik asynchroniczny liczący w tył

 

Licznik asynchroniczny – model bramkowy

```
module tff(output q, nq, input t, clk, nrst);
    logic ns, nr, ns1, nr1, j, k;
    nand n1(ns, clk, j), n2(nr, clk, k), n3(q, ns, nq),
        n4(nq, nr, q, nrst), n5(ns1, !clk, t, nq),
        n6(nr1, !clk, t, q), n7(j, ns1, k), n8(k, nr1, j, nrst);
endmodule

module asyncnt#(parameter N = 3)(output [N-1:0] q, input en, clk, nrst);
    genvar n;
    logic [N-1:-1] nq;
    assign nq[-1] = clk;
    for (n = 0; n < N; n = n + 1)
        tff tf(q[n], nq[n], en, nq[n-1], nrst);
endmodule
```

Licznik synchroniczny – wprowadzenie

Wada licznika asynchronicznego: opóźnienia po zboczu zegara

Cel: zmiana wszystkich bitów w tym samym czasie

Licznik synchroniczny – wprowadzenie

Wada licznika asynchronicznego: opóźnienia po zboczu zegara

Cel: zmiana wszystkich bitów w tym samym czasie

n	q_2	q_1	q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

Licznik synchroniczny – wprowadzenie

Wada licznika asynchronicznego: opóźnienia po zboczu zegara

Cel: zmiana wszystkich bitów w tym samym czasie

n	q_2	q_1	q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0


$$T_0 = e$$

$$T_1 = eq_0$$

$$T_2 = eq_0q_1$$

...

Licznik synchroniczny

 

Licznik synchroniczny – model bramkowy

```
module tff(output q, nq, input t, clk, nrst);
    logic ns, nr, ns1, nr1, j, k;
    nand n1(ns, clk, j), n2(nr, clk, k), n3(q, ns, nq),
        n4(nq, nr, q, nrst), n5(ns1, !clk, t, nq),
        n6(nr1, !clk, t, q), n7(j, ns1, k), n8(k, nr1, j, nrst);
endmodule

module syncnt#(parameter N = 3)(output [N-1:0] q, input en, clk, nrst);
    genvar n;
    logic [N-1:0] t;
    assign t = {q[1] & t[1], q[0] & t[0], en};
    for (n = 0; n < N; n = n + 1)
        tff tf(.q(q[n]), .t(t[n]), .clk(clk), .nrst(nrst));
endmodule
```

Porównanie liczników

```
module cnts(output [2:0] q1, q2, input en, clk, nrst);  
    asyncnt c1(q1, en, clk, nrst);  
    syncnt c2(q2, en, clk, nrst);  
endmodule
```

Liczniki asynchroniczne

Zegary przerzutników wyzwalone
przez wyjścia innych przerzutników


Wyjścia zmieniają się w różnych cza-
sach

Liczniki synchroniczne


Zegary przerzutników połączone rów-
nolegle

Wyjścia zmieniają się jednocześnie

 Licznik synchroniczny używający przerzutników D



Licznik z ładowaniem równoległym

 


Licznik z ładowaniem równoległym – model bramkowy


```
module dff(output q, input clk, d);
    logic r, s, nr, ns, q;
    nand gq(q, nr, nq), gnq(nq, ns, q), gr(nr, clk, r),
        gs(ns, nr, clk, s), gr1(r, nr, s), gs1(s, ns, d);
endmodule

module syncnt_load#(parameter N = 3)(
    output [N-1:0] q, input [N-1:0] d,
    input en, clk, load
);
    genvar n;
    logic [N-1:0] t;
    assign t = {q[1] & t[1], q[0] & t[0], en};
    for (n = 0; n < N; n = n + 1)
        dff df(q[n], clk, load ? d[n] : q[n] ^ t[n]);
endmodule
```

Licznik modulo – synchroniczny reset

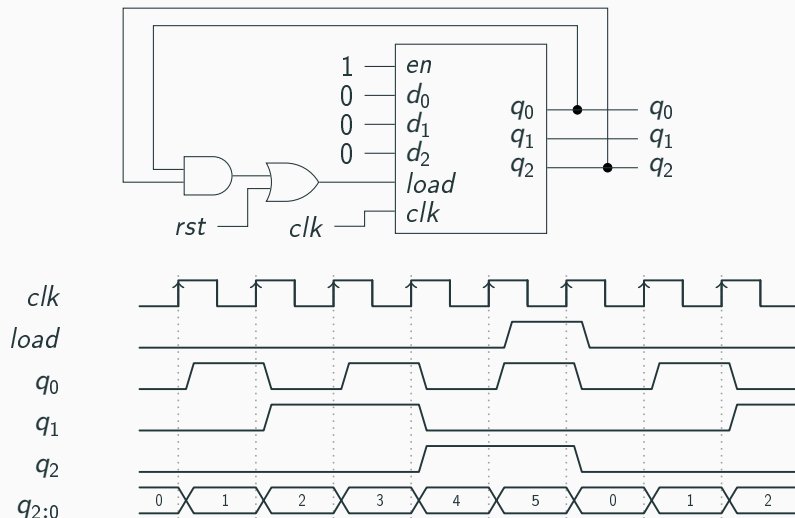

Licznik modulo – asynchroniczny reset

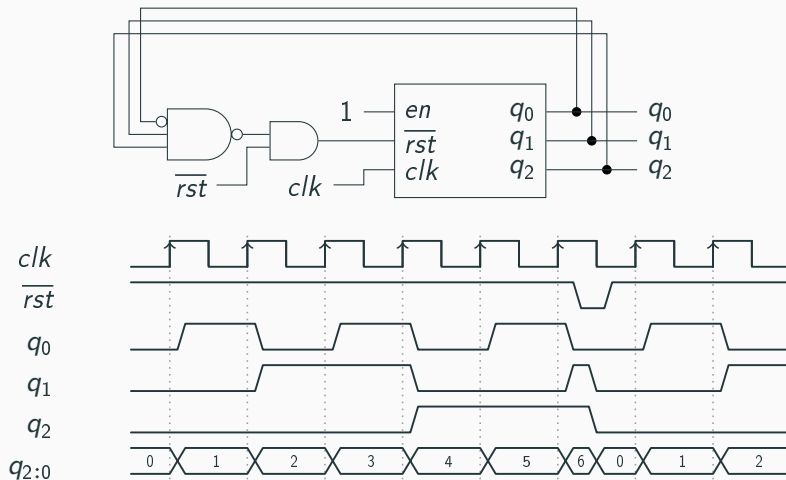


Uwaga na glitche!


```
module modulo6_sync(output [2:0] q, input clk, rst);
    syncnt_load sc(q, 3'd0, 1'b1, clk,
                  q[0] && q[2] || rst);
endmodule

module modulo6_async(output [2:0] q, input clk, nrst);
    syncnt sc(q, 1'b1, clk,
              nrst && !(q[0] && q[1] && q[2]));
endmodule
```


Licznik BCD

 

Licznik pierścieniowy

 

Licznik Johnsona

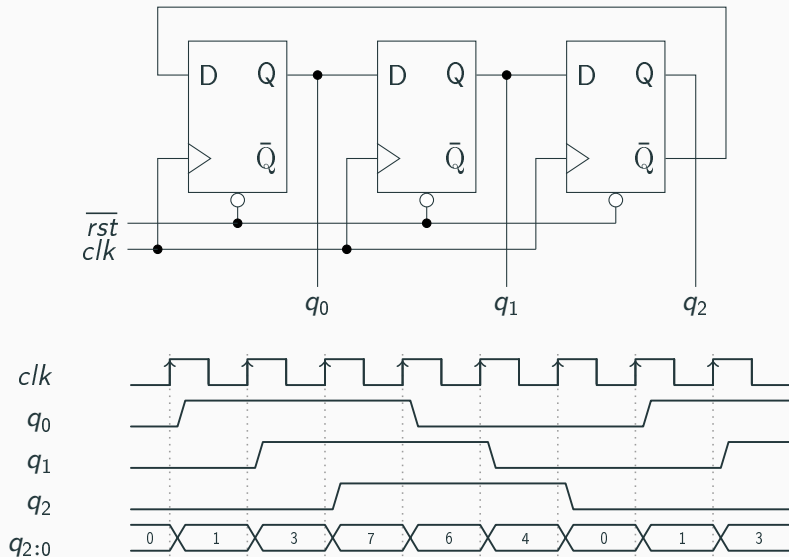


- Liczniki przedstawione na dzisiejszym wykładzie były projektowane w sposób intuicyjny.
- Na dalszych wykładach zostaną pokazane metody, którymi można konstruować liczniki (i inne układy ze stanem) w sposób usystematyzowany.

Zastosowania liczników

Spowalnianie sygnału zegarowego

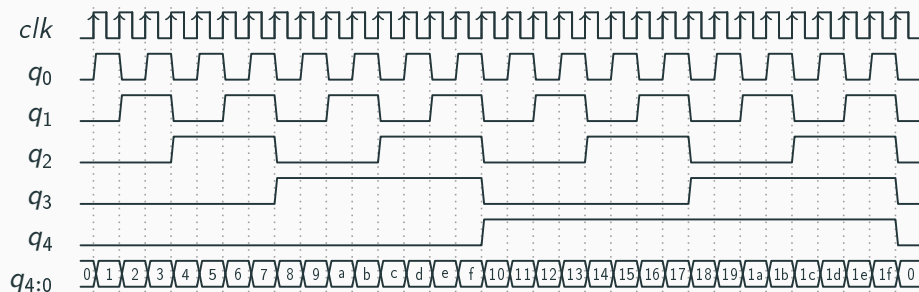
Każdy stopień licznika redukuje częstotliwość zegara dwukrotnie:



Zegarek kwarcowy


- Kwarc zegarkowy: $32768 \text{ Hz} = 2^{15} \text{ Hz}$
- Licznikiem 14-bitowym (układ 4060) generujemy 2 Hz (sygnał dwukropka)
- 1-bitowym licznikiem redukujemy do 1 Hz
- Licznikami BCD liczymy sekundy, dziesiątki sekund, minuty, dziesiątki minut, godziny, dziesiątki godzin
- Odpowiednim dekodery sterujemy wyświetlaczami 7-segmentowymi (układ 4026 integruje dekodery z licznikiem BCD)
- Układy resetu zapewniają liczenie modulo dla sekund, minut i godzin

Zegarek kwarcowy

 


Generator sygnału piłokształtnego

 - Wartość licznika może sterować przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC – digital to analog converter).
- Prostym przetwornikiem DAC jest tzw. drabinka R-2R.




Generator sygnału o dowolnym kształcie

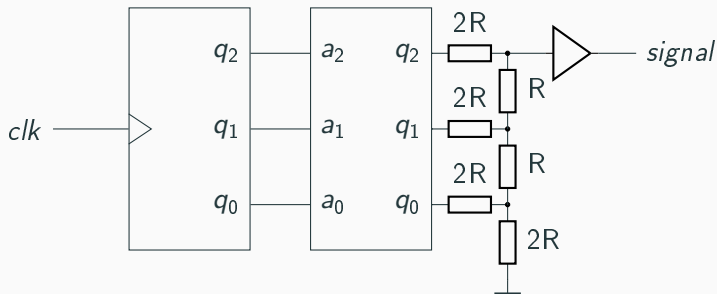- Wartość licznika może być użyta jako adres w pamięci ROM.
(O pamięciach będzie więcej na kolejnych wykładach.)
- Pamięć może przechowywać dowolny sygnał (np. melodyjkę od kartki elektronicznej).




 - Sygnał PWM (Pulse Width Modulation) – sygnał prostokątny o stałej częstotliwości, ale zmiennym wypełnieniu:



- Używany m.in. do: zmiany jasności diod LED, sterowania silnikami
- Sposób generowania: układ licznika + układ porównujący

Elektroniczna kostka do gry

 

Układy asynchroniczne i synchroniczne

Układy ze stanem (**sekwencyjne**) dzielą się na dwa główne rodzaje:

- **asynchroniczne** i
- **synchroniczne**.


Układy asynchroniczne

- Przerzutniki są wyzwalane sygnałem pochodzącym z **dowolnego źródła** (w tym z zewnętrznego źródła lub sygnałów danych).
- Przykład – liczniki asynchroniczne: zegar bitu $n + 1$ pochodzi z n -tego bitu.
- Zalety:
 - Mogą być mniejsze i efektywniejsze od układów synchronicznych.
- Wady:
 - Mogą być podatne na glitche.
 - Mogą być podatne na wyścigi czasowe oraz naruszenia timingów (czasów ustalania i podtrzymania).
 - W związku z powyższymi: **trudno zapewnić niezawodność**.


Układy synchroniczne

- Przerzutniki są wyzwalane **wspólnym** sygnałem zegarowym.
- Forma **dyscypliny projektowej**.
- Przykład – liczniki synchroniczne: wszystkie bity wyzwalane jednym sygnałem.
- Zalety:
 - Prosty model czasu – stan w cyklu $n + 1$ zależy tylko od stanu w cyklu n oraz wejść.
 - Odporność na glitche – istotny tylko stan sygnału blisko zbocza zegara.
 - Prosta analiza timingów.
- Wady:
 - Koszt synchronizacji – gdy składowe układu mają ścieżki różnej długości, część układu „nudzi się”.
- W dalszej części wykładu będziemy zajmować się tylko układami synchronicznymi!

Budowa układu synchronicznego

 

 Licznik synchroniczny jako układ synchroniczny



- wejścia
- układ kombinacyjny
- stan
- wyjścia

Analiza timingu układu synchronicznego


Aby układ synchroniczny działał poprawnie, musi być spełniona nierówność:

$$\frac{1}{f_{clk}} = T_{clk} > t_p + t_{crit} + t_{su}$$

Gdzie:

- f_{clk} – częstotliwość sygnału zegara
- T_{clk} – okres sygnału zegara
- t_p – czas propagacji przerzutnika
- t_{crit} – ścieżka krytyczna układu kombinacyjnego
- t_{su} – czas ustalania przerzutnika

 Analiza timingu układu synchronicznego – przykład



Przyjmijmy, że:

- $t_p^{dff} = 44 \text{ ns}$
- $t_p^{and} = 23 \text{ ns}$
- $t_p^{xor} = 30 \text{ ns}$
- $t_{su}^{dff} = 20 \text{ ns}$

Minimalny okres licznika:

$$T_{clk} > t_p^{dff} + 2t_p^{and} + t_p^{xor} + t_{su}^{dff} = 140 \text{ ns}$$

Maksymalny zegar:

$$f_{clk} < T_{clk}^{-1} \approx 7 \text{ MHz}$$