

# Logika cyfrowa

## Wykład 5: układy kombinacyjne w SystemVerilogu

---

Marek Materzok

24 marca 2021

# Abstrakcje kombinacyjne

---

# Dlaczego abstrakcje kombinacyjne?

Specyfikowanie układów na poziomie bramek ma ograniczenia:

- Żmudne i czasochłonne
- Łatwo o pomyłkę
- Symulacja jest nieefektywna

Rozwiązanie: podniesienie poziomu abstrakcji!

Poznane wcześniej abstrakcje:

- Wyrażenia algebry Boole'a
- Wektory bitowe i operacje wektorowe
- Wyrażenie warunkowe (multiplexer)
- Operatory arytmetyczne
- Funkcje

## Wyrażenia algebry Boole'a

Opis operacji logicznych w formie algebraicznej, zamiast ręcznego specyfikowania pojedynczych bramek.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
logic na, c1, c2;  
not (na, a);  
and (c1, a, b), (c2, na, c);  
or (o, c1, c2);
```

Można napisać:

```
assign o = (a & b) | (~a & c);
```

# Wektory bitowe i operacje wektorowe

Specyfikowanie operacji na grupach powiązanych bitów, zamiast na każdym bicie osobno.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
assign o7 = i3, o6 = i2, o5 = i1, o4 = i0,  
       o3 = i7, o2 = i6, o1 = i5, o0 = i4;
```

Można napisać:

```
assign o = {i[3:0], i[7:4]};
```

Albo:

```
assign o = {i[0+:4], i[4+:4]};
```

# Wyrażenie warunkowe

Zwięzłe specyfikowanie multiplekserów.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
assign o = (a && b) || (!a && c);
```

Można napisać:

```
assign o = a ? b : c;
```

# Operatory arytmetyczne

Zwięzłe specyfikowanie układów arytmetycznych.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
serialadder#(8) add(o, a, b[4+:4]);
```

Można napisać:

```
assign o = a + (b >> 4);
```

Uwaga – brak kontroli nad użytą implementacją! W praktyce unikać dzielenia, modulo i potęgowania.



Współdzielenie kodu w ramach modułu.

Przykładowo, zamiast poniższego kodu:

```
assign {t, c1} = {a^b, a&b};  
assign {o, c2} = {t^c, t&c};
```

Można napisać:

```
function [1:0] ha(input a, b);  
    ha = ({a^b, a&b});  
endfunction  
assign {t, c1} = ha(a, b);  
assign {o, c2} = ha(t, c);
```

# Specyfikacja proceduralna

---

## Bloki `always_comb`

Specyfikowanie układów kombinacyjnych za pomocą *kodu*:

```
always_comb begin
    s  = a ^ b ^ c;
    co = ab | ac | bc;
end
```

Idea: kod w bloku `always_comb` opisuje, jak uaktualnić wyjścia *zawsze* gdy zmieniają się wartości powiązanych wejść.

## Bloki `always_comb`

Specyfikowanie układów kombinacyjnych za pomocą *kodu*:

```
always_comb begin
    s  = a ^ b ^ c;
    co = ab | ac | bc;
end
```

Idea: kod w bloku `always_comb` opisuje, jak uaktualnić wyjścia *zawsze* gdy zmieniają się wartości powiązanych wejść.

**Pułapka:** nie każdy kod reprezentuje układ kombinacyjny!

## Bloki `always_comb`

Specyfikowanie układów kombinacyjnych za pomocą *kodu*:

```
always_comb begin
    s  = a ^ b ^ c;
    co = ab | ac | bc;
end
```

Idea: kod w bloku `always_comb` opisuje, jak uaktualnić wyjścia *zawsze* gdy zmieniają się wartości powiązanych wejść.

**Pułapka:** nie każdy kod reprezentuje układ kombinacyjny!

**WIĘKSZA PUŁAPKA:** nieprawidłowy kod **może** nie być odrzucony w syntezie, lecz wygenerować układ o **niespodziewanym zachowaniu**!

## Uwaga! (najważniejszy slajd tego wykładu)

- Pisanie kodu proceduralnego wygląda jak programowanie, ale nim **NIE JEST**.
- Kod opisuje sposób konstrukcji **schematu** w syntezie. Pisząc kod, należy myśleć o wynikowym schemacie.
- Należy pamiętać o zasadzie **modularności**. Schemat należy podzielić na **bloki funkcjonalne**, i implementować je niezależnie.
- Należy unikać pokusy opisywania całego układu jednym blokiem kodu!
- Jeśli zamiast konstrukcji proceduralnych łatwo zastosować np. blok **assign**, należy tak zrobić!



# Instrukcja przypisania

Nadaje wartość sygnałowi:

```
o = e;
```



# Instrukcja przypisania

Nadaje wartość sygnałowi:

```
o = e;
```

**Pułapka:** to jest **instrukcja** przypisania, a nie **wyrażenie**, jak w C!

# Instrukcja przypisania

Nadaje wartość sygnałowi:

`o = e;`

**Pułapka:** to jest **instrukcja** przypisania, a nie **wyrażenie**, jak w C!

**Pułapka:** zależność cykliczna **nie** specyfikuje układu kombinacyjnego!

## Przykłady – instrukcja przypisania

Dobrze:

```
always_comb o = a & b;
```



Źle:

```
always_comb o = o & b;
```



Źle:

```
always_comb o = p = a & b;
```



# Instrukcja złożona

Podinstrukcje są wykonywane **w kolejności!**

```
begin
```

```
    i1;
```

```
    i2;
```

```
    i3;
```

```
end
```

# Instrukcja złożona

Podinstrukcje są wykonywane **w kolejności!**

```
begin
```

```
    i1;
```

```
    i2;
```

```
    i3;
```

```
end
```

**Pułapka:** przy wielokrotnym przypisaniu wartości sygnału, wygrywa **ostatnie**.

# Instrukcja złożona

Podinstrukcje są wykonywane **w kolejności!**

```
begin
```

```
    i1;
```

```
    i2;
```

```
    i3;
```

```
end
```

**Pułapka:** przy wielokrotnym przypisaniu wartości sygnału, wygrywa **ostatnie**.

**Pułapka:** w przypadku zależności, kolejność przypisań musi być **zgodna** z zależnościami.

## Przykłady – instrukcja złożona

Dobrze:

```
always_comb begin
    o = a | b;
    p = o | c;
end
```



Dobrze, ale unikać:

```
always_comb begin
    o = a | b;
    p = o;
    p = p | c;
end
```



## Przykłady – instrukcja złożona

Dobrze:

```
always_comb begin
    o = a | b;
    p = o | c;
end
```



Źle:

```
always_comb begin
    p = o | c;
    o = a | b;
end
```





# Instrukcja warunkowa

W zależności od wartości wyrażenia, zredukowanej do jednego bitu, wybierana jest jedna z dwóch podinstrukcji:

```
if (b) i1;  
else i2;
```

Instrukcja warunkowa specyfikuje multiplekser.

# Instrukcja warunkowa

W zależności od wartości wyrażenia, zredukowanej do jednego bitu, wybierana jest jedna z dwóch podinstrukcji:

```
if (b) i1;  
else i2;
```

Instrukcja warunkowa specyfikuje multiplekser.

**Pułapka:** każdy sygnał przypisany w jednej z gałęzi **musi** być też przypisany w drugiej!

## Przykłady – instrukcja warunkowa

Dobrze:

```
always_comb  
    if (b) o = a;  
    else o = c;
```



Źle:

```
always_comb  
    if (b) o = a;  
    else p = c;
```



## Zasada: jedno wyjście, jeden blok

Każdy sygnał musi być przypisany w co **najwyżej** **jednym** bloku.

Dobrze:

```
always_comb
    if (b) o = a;
    else o = c;
```



Źle:

```
always_comb
    if (b) o = a;
always_comb
    if (!b) o = c;
```



# Instrukcja wyboru

Wykonuje instrukcję, której etykieta jest równa testowanej wartości. Przypadki są sprawdzane **w kolejności**.

```
case (v)
    e1: i1;
    e2: i2;
    default: id;
endcase
```

Instrukcja wyboru specyfikuje multiplekser (być może o dużej liczbie wejść).

# Instrukcja wyboru

Wykonuje instrukcję, której etykieta jest równa testowanej wartości. Przypadki są sprawdzane **w kolejności**.

```
case (v)
    e1: i1;
    e2: i2;
    default: id;
endcase
```

Instrukcja wyboru specyfikuje multiplekser (być może o dużej liczbie wejść).

**Pułapka:** Nie używa się break jak w C!

# Instrukcja wyboru

Wykonuje instrukcję, której etykieta jest równa testowanej wartości. Przypadki są sprawdzane **w kolejności**.

```
case (v)
    e1: i1;
    e2: i2;
    default: id;
endcase
```

Instrukcja wyboru specyfikuje multiplexer (być może o dużej liczbie wejść).

**Pułapka:** Nie używa się `break` jak w C!

**Pułapka:** Wartości `x` (don't know) nie należy używać w etykietach!

## Przykłady – instrukcja wyboru

Dobrze:

```
always_comb
  case ({a, b})
    2'b01: o = 1'b1;
    2'b10: o = 1'b1;
    default: o = 1'b0;
  endcase
```



Też dobrze:

```
always_comb
  case ({a, b})
    2'b01, 2'b10: o = 1'b1;
    default: o = 1'b0;
  endcase
```





## Przykłady – instrukcja wyboru

Dobrze:

```
always_comb
  case (a)
    1'b1: o = 1'b0;
    1'b0: o = 1'b1;
  endcase
```



Źle:

```
always_comb
  case (a)
    1'b1, 1'b0: o = 1'b1;
    1'bx: o = 1'b0;
  endcase
```



## Przykłady – instrukcja wyboru

```
always_comb begin
    {o, p} = 2'b00;
    case ({a, b})
        2'b10: {o, p} = 2'b11;
        2'b01: {o, p} = 2'b01;
    endcase
end
```

Źle:

```
always_comb
    case ({a, b})
        2'b10: {o, p} = 2'b11;
        2'b01: {o, p} = 2'b01;
    endcase
```



Dobrze, ale używać z rozwagą.

```
always_comb
  case (1'b1)
    a: {o, p} = 2'b01;
    b: {o, p} = 2'b10;
    default: {o, p} = 2'b00;
  endcase
```



# Instrukcja wyboru z wildcardami

Wykonuje instrukcję, której etykieta **dopasowuje się do** testowanej wartości. Znak ? dopasowuje się do dowolnego bitu. Przypadki są sprawdzane **w kolejności**.

```
casez (v)
    e1: i1;
    e2: i2;
    default: id;
endcase
```

# Instrukcja wyboru z wildcardami

Wykonuje instrukcję, której etykieta **dopasowuje się do** testowanej wartości. Znak ? dopasowuje się do dowolnego bitu. Przypadki są sprawdzane **w kolejności**.

```
casez (v)
    e1: i1;
    e2: i2;
    default: id;
endcase
```

**Pułapka:** Znak ? działa zarówno w etykietach, jak i w testowanej wartości!

## Przykłady – instrukcja wyboru z wildcardami

```
always_comb
  casez ({a, b})
    2'b1?: {o, p} = 2'b10;
    2'b01: {o, p} = 2'b01;
    default: {o, p} = 2'bxx;
  endcase
```



Źle:

```
always_comb
  case ({a, b})
    2'b1?: {o, p} = 2'b10;
    2'b01: {o, p} = 2'b01;
    default: {o, p} = 2'bxx;
  endcase
```



## Instrukcja wyboru z wildcardami – na odwrót

Źle – narzędzia do syntezy mogą nie interpretować właściwie:

```
always_comb
  casez (2'b1?)
    a: {o, p} = 2'b01;
    b: {o, p} = 2'b10;
    default: {o, p} = 2'b00;
  endcase
```



# Idiomy

---



- W języku opisu sprzętu (typowo) nie programuje się, tylko **opisuje sprzęt**.
- Przed rozpoczęciem pisania należy mieć (w głowie lub na papierze) **schemat** implementowanych bloków i ich wzajemnych połączeń
- Abstrakcje sprzętowe implementowane za pomocą **idiomów**.

- W języku opisu sprzętu (typowo) nie programuje się, tylko **opisuje sprzęt**.
- Przed rozpoczęciem pisania należy mieć (w głowie lub na papierze) **schemat** implementowanych bloków i ich wzajemnych połączeń
- Abstrakcje sprzętowe implementowane za pomocą **idiomów**.

*Idiom: wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia, jakie należałoby mu przypisać, biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.*  
(Wikisłownik)

- W języku opisu sprzętu (typowo) nie programuje się, tylko **opisuje sprzęt**.
- Przed rozpoczęciem pisania należy mieć (w głowie lub na papierze) **schemat** implementowanych bloków i ich wzajemnych połączeń
- Abstrakcje sprzętowe implementowane za pomocą **idiomów**.

*Idiom: wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia, jakie należałoby mu przypisać, biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.*  
(Wikisłownik)

Uwaga: w razie wątpliwości, osobne elementy na schemacie należy zaimplementować **osobnymi** blokami, połączonymi za pomocą nazwanych przewodów. (Patrz: najważniejszy slajd wykładu.)

```
module binary_adder(  
    output [3:0] s,  
    output co,  
    input [3:0] a, b,  
    input ci  
);  
    assign {co, s} = a + b + ci;  
endmodule
```

Dobór implementacji sumatora jest zostawiany narzędziu do syntezy.

```
module mag_compare(  
    output lt, eq, gt,  
    input [3:0] a, b  
);  
    assign lt = a < b;  
    assign gt = a > b;  
    assign eq = a == b;  
endmodule
```

## Multiplexer 2-wejściowy

```
module mux_2(  
    output o,  
    input a, b,  
    input s  
);  
    assign o = s ? a : b;  
endmodule
```

## Multiplexer 2-wejściowy (behawioralny)

```
module mux_2(  
    output o,  
    input a, b,  
    input s  
);  
    always_comb  
        if (s) o = a;  
        else o = b;  
endmodule
```

## Multiplexer 4-wejściowy

```
module mux_4(  
    output o,  
    input a, b, c, d,  
    input [1:0] s  
);  
    always_comb  
        case(s)  
            2'd0: o = a;  
            2'd1: o = b;  
            2'd2: o = c;  
            2'd3: o = d;  
        endcase  
endmodule
```



## Dekoder 1 do 2

```
module decoder_1_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input i  
);  
    assign o = i ? 2'b10 : 2'b01;  
endmodule
```

## Dekoder 2 do 4

```
module decoder_2_to_4(  
    output [3:0] o,  
    input [1:0] i  
);  
    always_comb  
        case(i)  
            2'd0: o = 4'b0001;  
            2'd1: o = 4'b0010;  
            2'd2: o = 4'b0100;  
            2'd3: o = 4'b1000;  
        endcase  
endmodule
```

## Dekoder 2 do 4 – inaczej

```
module decoder_2_to_4(  
    output [3:0] o,  
    input [1:0] i  
);  
    assign o = 4'b1 << i;  
endmodule
```

## Enkoder priorytetowy 2 do 1

```
module prio_encoder_2_to_1(  
    output o,  
    input [1:0] i  
);  
    always_comb  
        casez(i)  
            2'b01: o = 1'b0;  
            2'b1?: o = 1'b1;  
            default: o = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Enkoder priorytetowy 4 do 2

```
module prio_encoder_4_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input [3:0] i  
);  
    always_comb  
        casez(i)  
            4'b0001: o = 2'd0;  
            4'b001?: o = 2'd1;  
            4'b01??: o = 2'd2;  
            4'b1???: o = 2'd3;  
            default: o = 2'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Enkoder priorytetowy 4 do 2

```
module prio_encoder_4_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input [3:0] i  
);  
    always_comb  
        case(1'b1)  
            i[3]: o = 2'd3;  
            i[2]: o = 2'd2;  
            i[1]: o = 2'd1;  
            i[0]: o = 2'd0;  
            default: o = 2'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Enkoder 2 do 1 – nieefektywny

Nieefektywna implementacja – nie korzysta z 1-hot:

```
module encoder_2_to_1(  
    output o,  
    input [1:0] i  
);  
    always_comb  
        case(i)  
            2'b01: o = 1'b0;  
            2'b10: o = 1'b1;  
            default: o = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```



## Encoder 2 to 1

```
module encoder_2_to_1(  
    output o,  
    input [1:0] i  
);  
    always_comb  
        unique casez(i)  
            2'b?1: o = 1'b0;  
            2'b1?: o = 1'b1;  
            default: o = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```



## Encoder 4 to 2

```
module encoder_4_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input [3:0] i  
);  
    always_comb  
        unique casez(i)  
            4'b???1: o = 2'd0;  
            4'b??1?: o = 2'd1;  
            4'b?1??: o = 2'd2;  
            4'b1???: o = 2'd3;  
            default: o = 2'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Enkoder 4 do 2 – inna wersja

```
module encoder_4_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input [3:0] i  
);  
    always_comb  
        unique case(1'b1)  
            i[3]: o = 2'd3;  
            i[2]: o = 2'd2;  
            i[1]: o = 2'd1;  
            i[0]: o = 2'd0;  
            default: o = 2'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Multiplexer one-hot 2-wejściowy

```
module mux_2_1hot(  
    output o,  
    input a, b,  
    input [1:0] s  
);  
    always_comb  
        unique casez(s)  
            2'b?1: o = a;  
            2'b1?: o = b;  
            default: o = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Multiplexer one-hot 4-wejściowy

```
module mux_2_1hot(  
    output o,  
    input a, b, c, d,  
    input [3:0] s  
);  
    always_comb  
        unique casez(s)  
            4'b???1: o = a;  
            4'b??1?: o = b;  
            4'b?1??: o = c;  
            4'b1???: o = d;  
            default: o = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```

## Demultiplekser 2-wyjściowy

```
module demux_2(  
    output a, b,  
    input i,  
    input s  
);  
    always_comb begin  
        a = 0; b = 0;  
        if (s) b = i;  
        else a = i;  
    end  
endmodule
```

## Dekoder wyświetlacza 7-segm.

```
module seg7(  
    input [3:0] hex,  
    output [1:7] leds  
);  
    always_comb  
        case(hex)           //abcdefg  
            4'd0:  leds = 7'b1111110;  
            4'd1:  leds = 7'b0110000;  
            4'd2:  leds = 7'b1101101;  
            // ...  
        endcase  
endmodule
```

# ALU 74381

```
module alu_74381(  
    output [3:0] o,  
    input [2:0] s,  
    input [3:0] a, b  
);  
    always_comb  
        case (s)  
            3'd0: o = 4'b0000;  
            3'd1: o = b - a;  
            3'd2: o = a - b;  
            3'd3: o = a + b;  
            3'd4: o = a ^ b;  
            3'd5: o = a | b;  
            3'd6: o = a & b;  
            3'd7: o = 4'b1111;  
        endcase  
endmodule
```

Pętle for

---



# Instrukcja pętli

Podobna składniowo do C, ale bardziej ograniczona:

```
for(x = e1; e2; x = e3) i;
```

- x jest zmienną typu `integer`
- Wyrażenia e1, e2, e3 nie używają sygnałów (w tym wejść, wyjść, `logic`)
- Ale mogą używać parametrów, zmiennych `integer` i stałych

# Instrukcja pętli

Podobna składniowo do C, ale bardziej ograniczona:

```
for(x = e1; e2; x = e3) i;
```

- x jest zmienną typu `integer`
- Wyrażenia e1, e2, e3 nie używają sygnałów (w tym wejść, wyjść, `logic`)
- Ale mogą używać parametrów, zmiennych `integer` i stałych

**Pułapka:** Iteracja w **przestrzeni**, a nie w czasie!

Pętla jest konstrukcją **zaawansowaną**. W razie wątpliwości – unikać.

## Instrukcja pętli – przykład

Enkoder priorytetowy 4 do 2 używający instrukcji pętli:

```
module prio_encoder_4_to_2(  
    output [1:0] o,  
    input [3:0] i  
);  
    integer k;  
    always_comb begin  
        o = 2'bx;  
        for (k = 0; k < 4; k = k + 1)  
            if (i[k]) o = k;  
        end  
    endmodule
```

## Instrukcja pętli – przykład

Dekoder 2 do 4 używający instrukcji pętli:

```
module decoder_2_to_4(  
    output [3:0] o,  
    input [1:0] i  
);  
    integer k;  
    always_comb begin  
        o = 4'b0;  
        for (k = 0; k < 4; k = k + 1)  
            if (i == k) o[k] = 1;  
    end  
endmodule
```